

國 立 宜 蘭 大 學

101 學年度研究所碩士班考試入學

電路學試題

(電機工程學系碩士班)

准考證號碼：

《作答注意事項》

1. 請先檢查准考證號碼、座位號碼及答案卷號碼是否相符。
2. 考試時間：100 分鐘。
3. 本試卷共有六題，第一題、第三題、第四題及第五題每題 20 分，第二題及第六題每題 10 分，共計 100 分。
4. 請將答案寫在答案卷上。
5. 考試中禁止使用大哥大或其他通信設備。
6. 考試後，請將試題卷及答案卷一併繳交。
7. 本試卷採雙面影印，請勿漏答。
8. 本考科可使用非程式型（不具備儲存程式功能）之電子計算機。

1. Find the equivalent resistance R_{eq} in each of the circuit of Fig. 1. (20%)

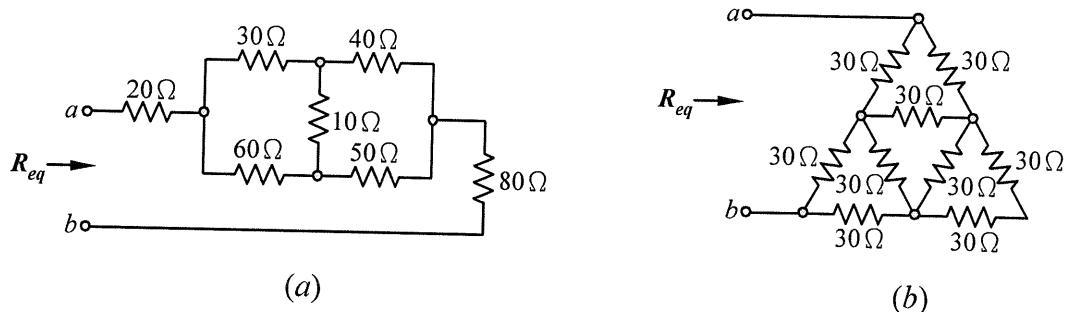


Fig. 1

2. Use nodal analysis method to find v_1 , v_2 , v_3 in the circuit of Fig. 2. (10%)

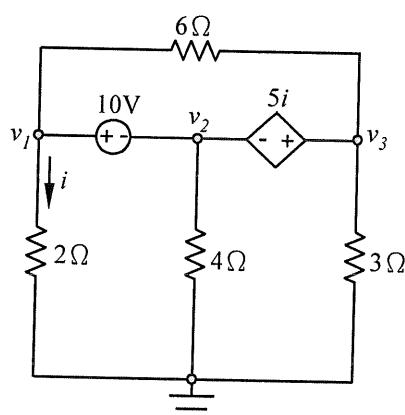


Fig. 2

3. Refer to the oscillator in Fig. 3. (20%)

(a) Show that $\frac{V_2}{V_o} = \frac{1}{3 + j(\omega L/R - R/\omega L)}$

(b) Determine the oscillation frequency f_o .

(c) Obtain the relationship between R_1 and R_2 in order for oscillation to occur.

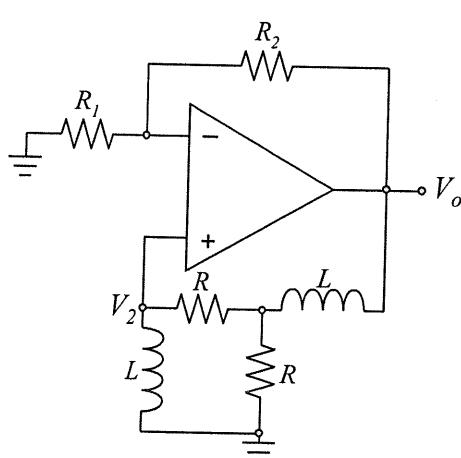


Fig. 3

4. Find the Thevenin equivalent at terminals $a-b$ of the circuit in Fig. 4. (20%)

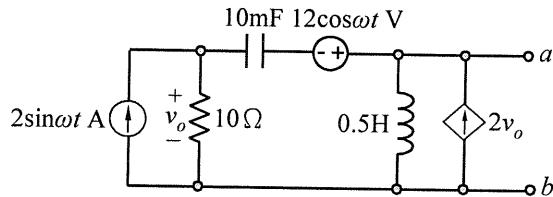


Fig. 4

5. Use the Laplace transform to find $I_1(s)$ and $I_2(s)$ in the circuit in Fig. 5. (20%)

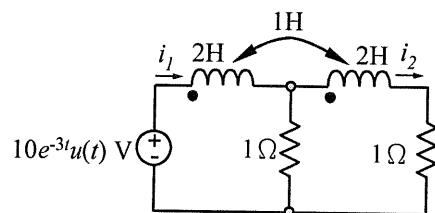


Fig. 5

6. Find the hybrid parameters for the two-port network of Fig. 6. (10%)

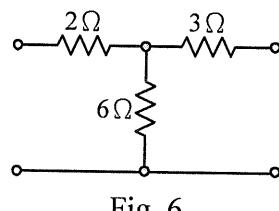


Fig. 6